
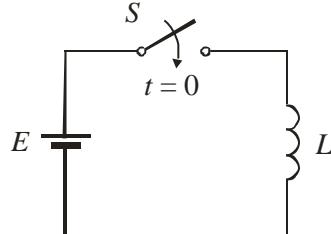


Dodatni zadaci i pitanja iz Linearnih i nelinearnih mreža

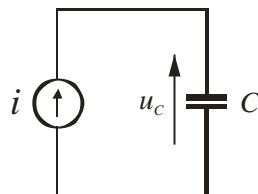
1. Nacrtajte karakteristiku otpora zadanog izrazom $u = 5\sin 10t$, V.
2. Pokažite primjenom uvjeta linearnosti je li otpor karakteristike $i = 1 + 0,5u$ linearan.
3. U krugu na slici u trenutku $t = 0$ uklopi sklopka S . Izračunajte uskladištenu energiju induktiviteta u trenutku $t = 1$ s, ako je $E = 5$ V, $L = 10 \mu\text{H}$, $i_L(0) = 0$.




4. Kapacitet kapacitivnosti $C = 1 \mu\text{F}$, početnog napona $u_C(0) = 1$ V priključen je na strujni izvor $i = 5t$, A, $t \geq 0$. Odredite uskladištenu energiju kapaciteta u trenutku $t = 2$ ms.



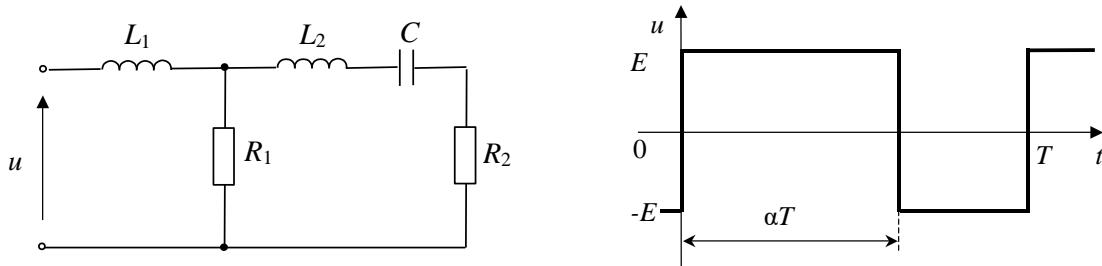
5. Objasnite kolike su srednje vrijednosti struje kapaciteta i napona induktiviteta.
6. Odredite srednje vrijednosti struja otpora R_1 i R_2 u mreži sheme spoja prema slici.



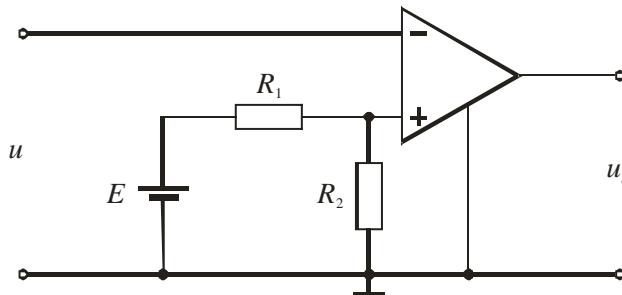
7. Odredite prijenosnu karakteristiku sklopa $u_i = f(u)$.



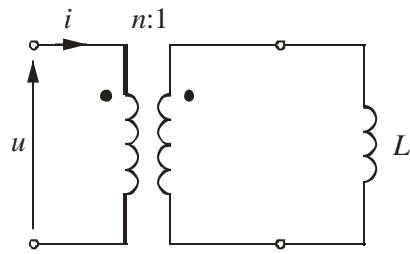
8. Dokažite koji je element realiziran mrežom sheme spoja prema slici. Transformator je idealan.



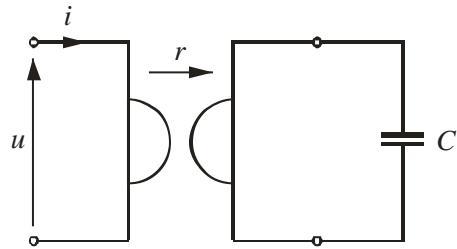9. Dokažite koji je element realiziran mrežom sheme spoja prema slici.




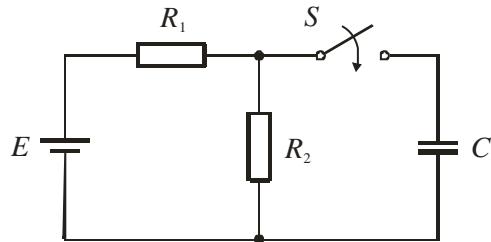10. U krugu na slici u trenutku $t = 0$ uklopi sklopka S . Odredite uskladištenu energiju kapaciteta u trenutku $t > 0$.




11. Koji su slobodni odzivi mogući u krugu 2. reda s nenegativnim parametrom R i pozitivnim parametrima L i C ? O čemu ti odzivi ovise?

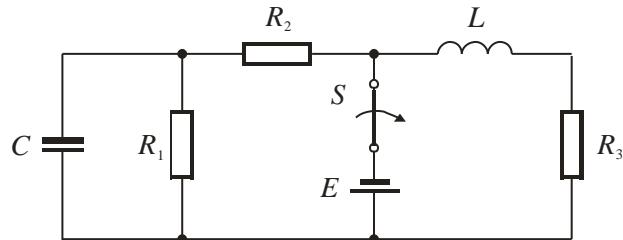
12. Do trenutka $t = -0$ krug na slici bio je u ustaljenom stanju. U trenutku $t = 0$ isklopi sklopka S . Izračunajte energiju koja će se po isklopu sklopke pretvoriti u Jouleovu toplinu.



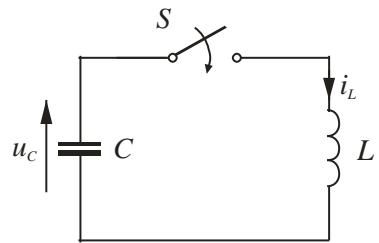13. U krugu na slici u trenutku $t = 0$ uklopi sklopka S . Odredite struju induktiviteta ako su početni uvjeti $i_L(-0) = I_0 < 0$ i $u_C(-0) = U_0 > 0$.



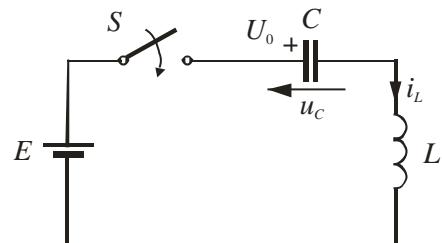14. U krugu na slici u trenutku $t = 0$ uklopi sklopka S . Nacrtajte napon kapaciteta, ako je $i_L(-0) = 0$ a početni napon na kapacitetu: a) $u_C(-0) = U_0 < E$, b) $u_C(-0) = U_0 > E$.



Željko Stojanović
nositelj predmeta