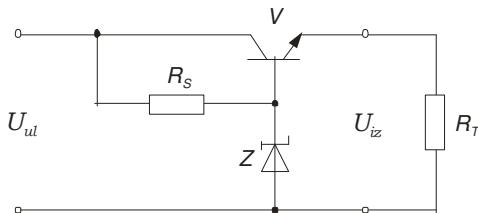


Drugi kolokvij iz Analognih sklopova


Kolokvij donosi ukupno 44 boda. Vrijednost pojedinog zadatka navedena je u zagradi na kraju zadatka.

- Izračunajte vrijednost otpornika R_S da bi stabilizator radio ispravno prema sljedećim podacima: $U_{ul} = 19 - 21 \text{ V}$, $U_{iz} = 18 \text{ V}$, $R_T = 100 \Omega - 10 \text{ k}\Omega$, $I_{Zmin} = 10 \text{ mA}$, $\beta = 50$. Također je potrebno odrediti i napon Zener diode U_Z te snage na Zener diodi P_Z i tranzistoru P_V . (10 bodova)
- Za pojačalo na slici izračunajte statičku radnu točku, jednadžbe statičkog i dinamičkog radnog pravca te naponsko pojačanje. Poznato je: $U_{DD} = 24 \text{ V}$, $R_G = 1,8 \text{ M}\Omega$, $R_D = 8,2 \text{ k}\Omega$, $R_S = 1,2 \text{ k}\Omega$, $R_T = 47 \text{ k}\Omega$, $R_g = 1 \text{ M}\Omega$, $U_P = 4 \text{ V}$, $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$, $\mu = 100$. (12 bodova)
- Za pojačalo sa slike izračunajte statičku radnu točku. Također izračunajte zajedničko i diferencijsko pojačanje te faktor potiskivanja. Sve tri veličine izrazite u decibelima. Poznato je: $U_{CC} = U_{EE} = 15 \text{ V}$, $R_B = 820 \text{ k}\Omega$, $R_C = 820 \Omega$, $R_E = 430 \Omega$, $h_{fe} = \beta = 240$, $U_{BEQ} = 0,7 \text{ V}$. (10 bodova)
- Izračunajte i nacrtajte amplitudnu i faznu frekvencijsku karakteristiku zadanog sklopa. Poznato je: $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$. (12 bodova)


1.




2.

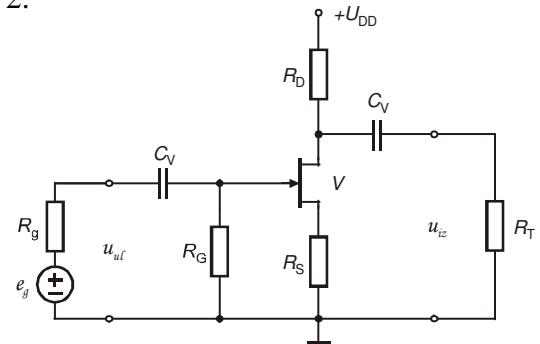

3.

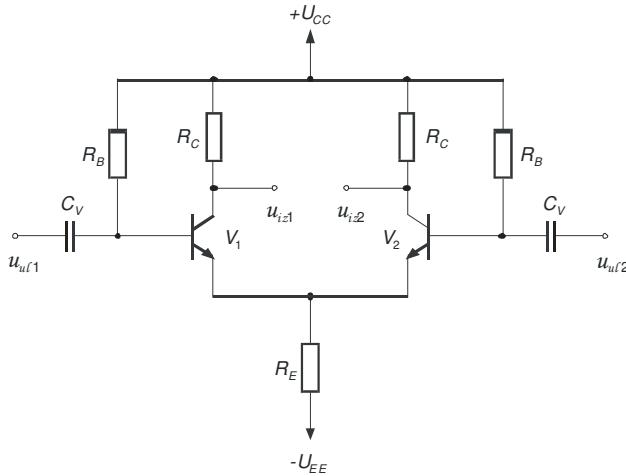

4.

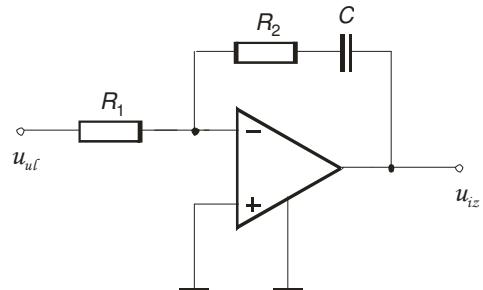

Drugi kolokvij iz Elektroničkih sklopova


Kolokvij donosi ukupno 44 boda. Vrijednost pojedinog zadatka navedena je u zagradi na kraju zadatka.

- Izračunajte vrijednost otpornika R_S da bi stabilizator radio ispravno prema sljedećim podacima: $U_{ul} = 19 - 21 \text{ V}$, $U_{iz} = 18 \text{ V}$, $R_T = 100 \Omega - 10 \text{ k}\Omega$, $I_{Zmin} = 10 \text{ mA}$, $\beta = 50$. Također je potrebno odrediti i napon Zener diode U_Z te snage na Zener diodi P_Z i tranzistoru P_V . (10 bodova)
- Za pojačalo na slici izračunajte statičku radnu točku, jednadžbe statičkog i dinamičkog radnog pravca te naponsko pojačanje. Poznato je: $U_{DD} = 24 \text{ V}$, $R_G = 1,8 \text{ M}\Omega$, $R_D = 8,2 \text{ k}\Omega$, $R_S = 1,2 \text{ k}\Omega$, $R_T = 47 \text{ k}\Omega$, $R_g = 1 \text{ M}\Omega$, $U_P = 4 \text{ V}$, $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$, $\mu = 100$. (12 bodova)
- Za pojačalo sa slike izračunajte statičku radnu točku. Također izračunajte zajedničko i diferencijsko pojačanje te faktor potiskivanja. Sve tri veličine izrazite u decibelima. Poznato je: $U_{CC} = U_{EE} = 15 \text{ V}$, $R_B = 820 \text{ k}\Omega$, $R_C = 820 \Omega$, $R_E = 430 \Omega$, $h_{fe} = \beta = 240$, $U_{BEQ} = 0,7 \text{ V}$. (10 bodova)
- Zadana je logička funkcija:


$$Z(A, B, C, D) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + A \cdot B \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}.$$

Izvršite minimizaciju logičke funkcije i realizirajte ju samo s pomoću NILI sklopova s dva ulaza. (12 bodova)


1.

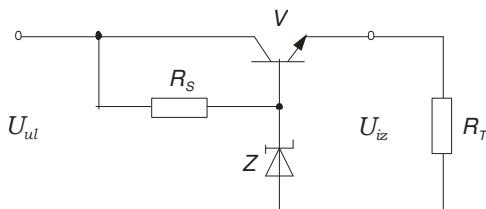

2.

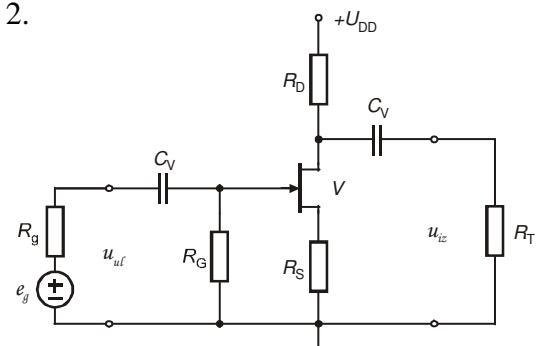


3.

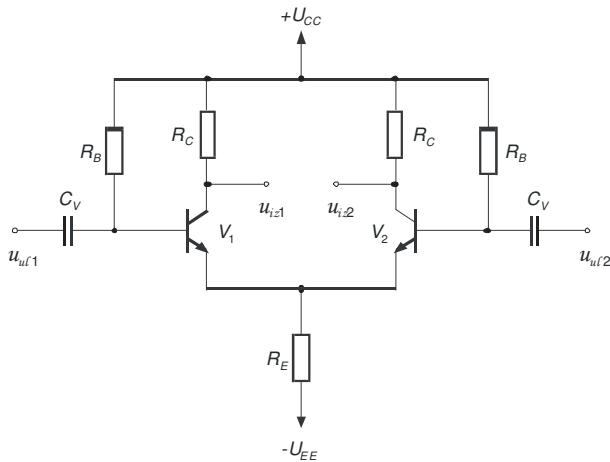

Rješenja drugog kolokvija iz Analognih sklopova i Elektroničkih sklopova održanog 27.01.2012.


1. $R_s = 22,06 \Omega$, $U_Z = 18,7 \text{ V}$, $P_Z = 1,949 \text{ W}$, $P_V = 540 \text{ mW}$.
2. $I_{DQ} = 1,886 \text{ mA}$, $U_{DSQ} = 6,273 \text{ V}$, SRP ... $I_D = -0,1064 \cdot U_{DS} + 2,553 \text{ mA}$, DRP ... $i_D = -0,1222 \cdot u_{DS} + 2,653 \text{ mA}$, $A_V = -4,007$.
3. $I_{CQ} = 6,845 \text{ mA}$, $U_{CEQ} = 18,50 \text{ V}$, $|A_d| = 112,3$, $A_{dB} = 41,00 \text{ dB}$, $A_z = -0,9455$, $A_{zdB} = -0,4865 \text{ dB}$, $F_p = 118,7$, $F_{pdB} = 41,49 \text{ dB}$.
4. $|A(j\omega)|_{dB} = 20 \log \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2} - 20 \log \frac{\omega}{\omega_1} = A_1 + A_2$, $\omega_1 = \frac{1}{R_1 C} = 100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
 $\omega_2 = \frac{1}{R_2 C} = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $\varphi = -180^\circ + \arctg \frac{\omega}{\omega_2} - \arctg \infty = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3$

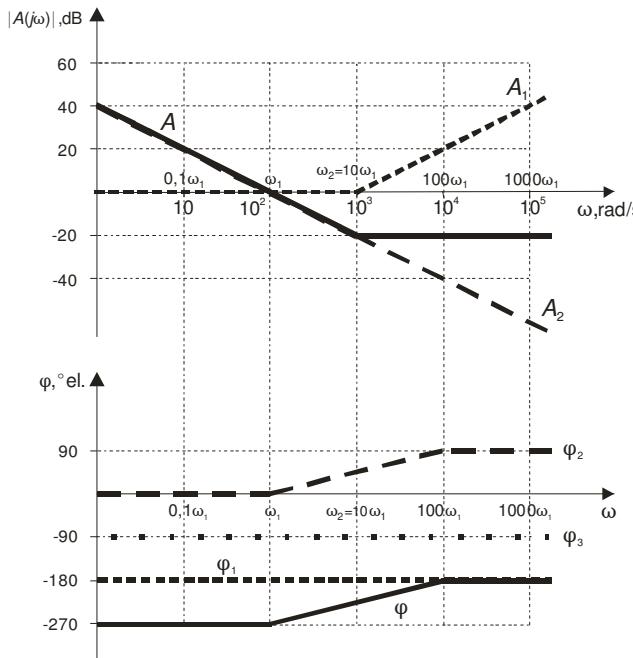

$$Z = \overline{BD} + \overline{ABC} + AC\overline{D}$$

jedno od rješenja
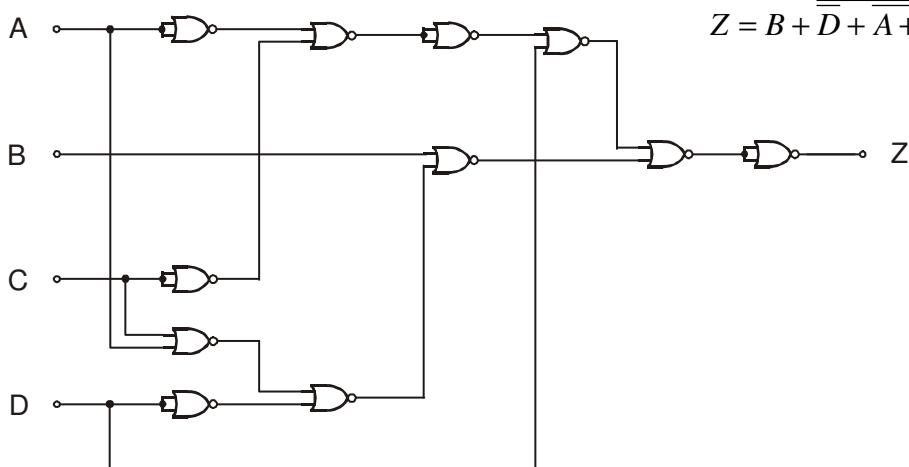
$$\overline{\overline{Z}} = \overline{\overline{B}} + \overline{\overline{D}} + \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{C}} + \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{C}} + \overline{\overline{D}}$$



Željko Stojanović