
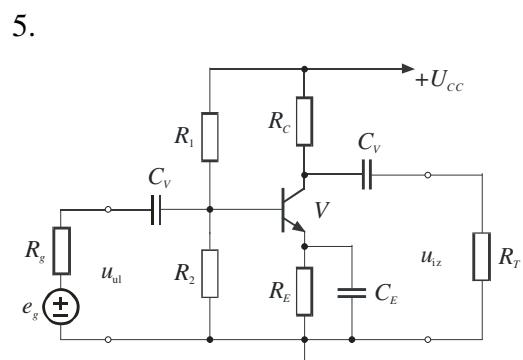
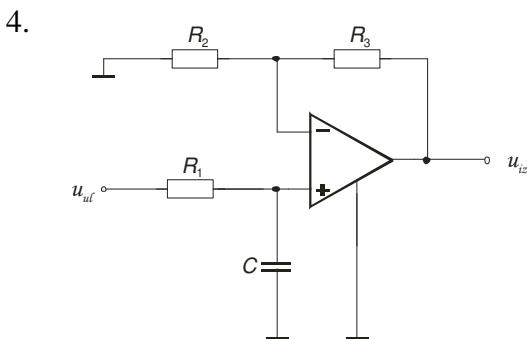
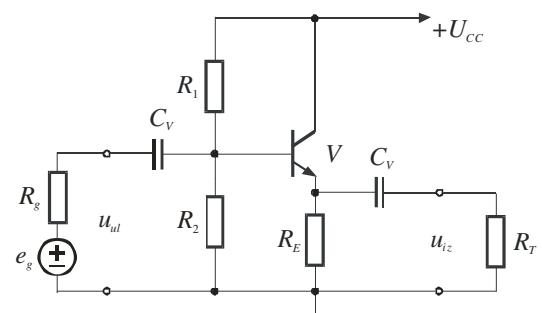
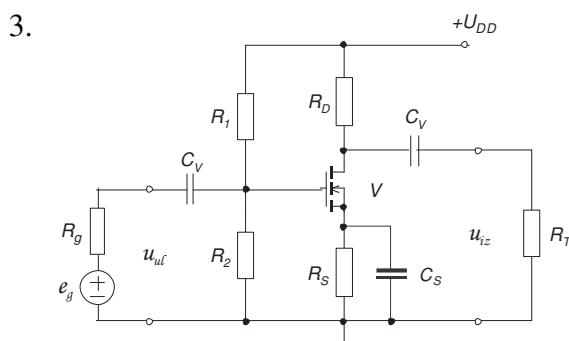
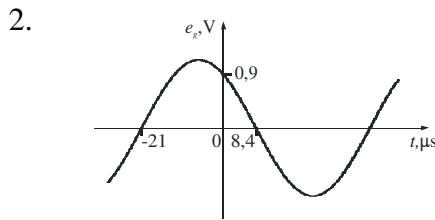


### Pismeni ispit iz Analognih sklopova

Svaki zadatak vrijedi po 10 bodova. Za polaganje pismenog dijela potrebno je 25 bodova.

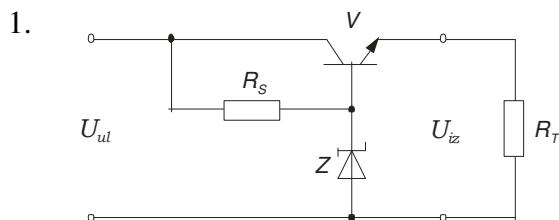1. Izračunajte vrijednost otpornika  $R_S$  da bi stabilizator radio ispravno prema sljedećim podacima:  $U_{ul} = 20 - 22 \text{ V}$ ,  $U_{iz} = 18 \text{ V}$ ,  $R_T = 20 \Omega - 1 \text{ k}\Omega$ ,  $I_{Z,m} = 20 \text{ mA}$ ,  $\beta = 30$ . Uz to, odredite i najveće snage Zener diode  $P_{Z,M}$  i tranzistora  $P_{V,M}$ .
2. Za signal i pojačalo sa slike izračunajte statičku radnu točku i izlazni napon pojačala  $u_{iz}$ . Poznato je:  $U_{CC} = 15 \text{ V}$ ,  $R_1 = 390 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 560 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 3,3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_T = 4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_g = 50 \text{ k}\Omega$ ,  $\beta = h_{fe} = 120$ .
3. Za pojačalo na slici izračunajte statičku radnu točku, ulazni i izlazni otpor te naponsko pojačanje. Zadano je:  $U_{DD} = 9 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2,7 \text{ M}\Omega$ ,  $R_2 = 1,8 \text{ M}\Omega$ ,  $R_D = 5,6 \text{ k}\Omega$ ,  $R_S = 2,2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_T = 47 \text{ k}\Omega$ ,  $R_g = 600 \Omega$ ,  $U_{GSO} = 1 \text{ V}$ ,  $K = 2 \text{ mA/V}^2$ ,  $\mu = 70$ .
4. Na spoj sa slike dovodi se ulazni napon  $u_{ul} = 50\sin 2 \cdot 10^3 t + 40\sin(6 \cdot 10^3 t + 45^\circ) \text{ mV}$ . Izračunajte izlazni napon  $u_{iz}$ . Poznato je:  $R_1 = 33 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 12 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 10 \text{ nF}$ .
5. Za pojačalo sa slike izračunajte snagu trošila i snagu izvora te stupanj djelovanja. Zadano je:  $U_{CC} = 18 \text{ V}$ ,  $u_{ul} = 15\sin\omega t \text{ mV}$ ,  $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = 680 \Omega$ ,  $R_E = 100 \Omega$ ,  $R_T = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $\beta = h_{fe} = 250$ ,  $U_{BEQ} = 0,7 \text{ V}$ .




### Pismeni ispit iz Elektroničkih sklopova


Svaki zadatak vrijedi po 10 bodova. Za polaganje pismenog dijela potrebno je 15 bodova.

- Za signal i pojačalo sa slike izračunajte statičku radnu točku i izlazni napon pojačala  $u_{iz}$ . Poznato je:  $U_{CC} = 15 \text{ V}$ ,  $R_1 = 390 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 560 \text{ k}\Omega$ ,  $R_E = 3,3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_T = 4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_g = 50 \text{ k}\Omega$ ,  $\beta = h_{fe} = 120$ .
- Za pojačalo na slici izračunajte statičku radnu točku, ulazni i izlazni otpor te naponsko pojačanje. Zadano je:  $U_{DD} = 9 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2,7 \text{ M}\Omega$ ,  $R_2 = 1,8 \text{ M}\Omega$ ,  $R_D = 5,6 \text{ k}\Omega$ ,  $R_S = 2,2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_T = 47 \text{ k}\Omega$ ,  $R_g = 600 \Omega$ ,  $U_{GSO} = 1 \text{ V}$ ,  $K = 2 \text{ mA/V}^2$ ,  $\mu = 70$ .
- Na spoj sa slike dovodi se ulazni napon  $u_{ul} = 50\sin(2 \cdot 10^3 t + 40\sin(6 \cdot 10^3 t + 45^\circ)) \text{ mV}$ . Izračunajte izlazni napon  $u_{iz}$ . Poznato je:  $R_1 = 33 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 12 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 10 \text{ nF}$ .


1.

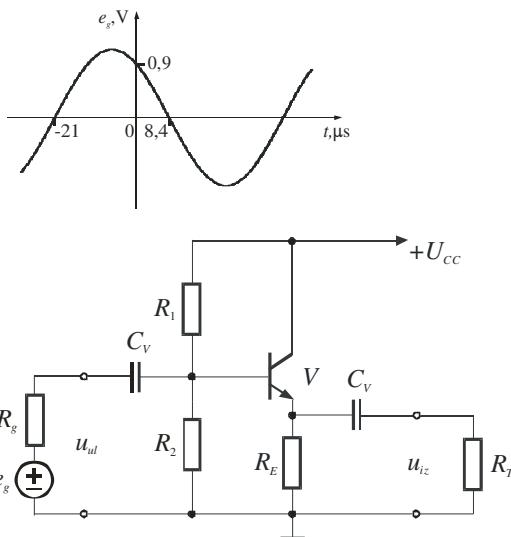

2.

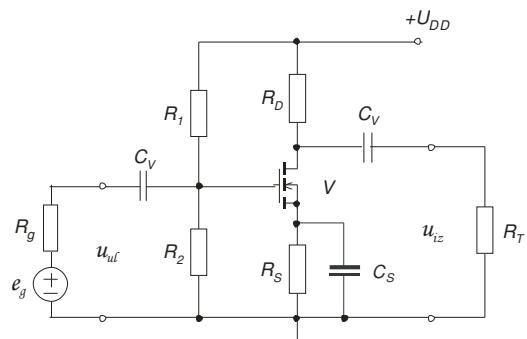

3.

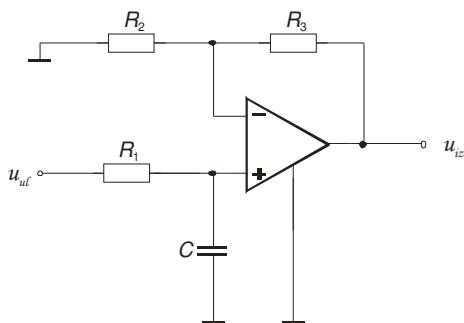

## **Rješenja pismenog ispita iz Analognih sklopova i Elektroničkih sklopova održanog 15.02.2013.**

1.  $R_s \leq 26 \Omega$ ,  $P_{Z,M} = 2,362 \text{ W}$ ,  $P_{V,M} = 3,6 \text{ W}$ .
2.  $I_{CQ} = 1,553 \text{ mA}$ ,  $U_{CEQ} = 9,876 \text{ V}$ ,  $u_{iz} = 0,7902\sin(106,9 \cdot 10^3 t - 231,4^\circ) \text{ V}$ .
3.  $I_{DQ} = 780,3 \mu\text{A}$ ,  $U_{DSQ} = 2,914 \text{ V}$ ,  $R_{ul} = 1,08 \text{ M}\Omega$ ,  $A_v = -7,849$ ,  $R_{iz} = 4,907 \text{ k}\Omega$ .
4.  $u_{iz} = 375,6\sin(2 \cdot 10^3 t - 33,42^\circ) + 162,3\sin(6 \cdot 10^3 t - 18,20^\circ) \text{ mV}$ .
5.  $P_{RT} = 2,703 \text{ mW}$ ,  $P_{CC} = 194,4 \text{ mW}$ ,  $\eta_{\%} = 1,391 \%$

Željko Stojanović