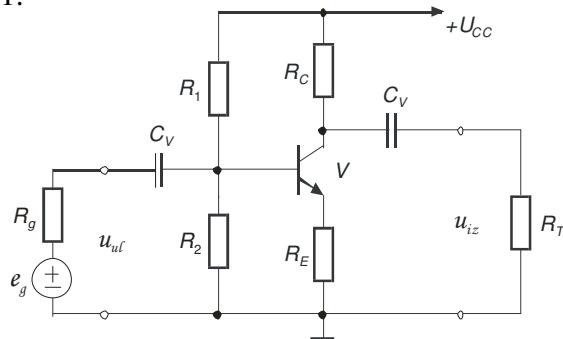


Pismeni ispit iz Analognih sklopova


Svaki zadatak nosi po 10 bodova. Za prolaz je potrebno 15 bodova.

1. Za pojačalo sa slike izračunati statičku radnu točku, napisati jednadžbe statičkog i dinamičkog radnog pravca te ih nacrtati. Poznato je: $U_{CC} = 24 \text{ V}$, $R_1 = 33 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 9,1 \text{ k}\Omega$, $R_C = 360 \Omega$, $R_E = 24 \Omega$, $R_T = 100 \Omega$, $\beta = 80$, $U_{BEQ} = 0,7 \text{ V}$, $U_{CEzas} = 0 \text{ V}$.
2. Na pojačalo sa slike spojen je naponski izvor $e_g = \sin\omega t$, V. Izračunajte izlazni napon pojačala u_{iz} . Poznato je: $U_{DD} = 18 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ M}\Omega$, $R_S = 750 \Omega$, $R_T = 1 \text{ k}\Omega$, $R_g = 200 \text{ k}\Omega$, $U_{GSO} = 1 \text{ V}$, $K = 5 \text{ mA/V}^2$, $\mu = 90$.
3. Na spoj sa slike dovodi se ulazni napon $u_{ul} = 50\sin 2 \cdot 10^3 t + 40\sin(6 \cdot 10^3 t + 45^\circ)$, mV. Izračunajte izlazni napon u_{iz} . Poznato je: $R_1 = 33 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 12 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$.


1.



2.

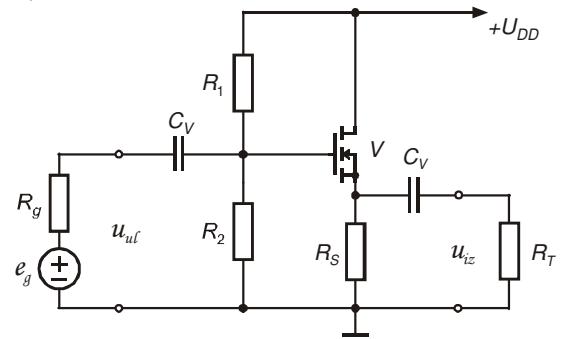

3.

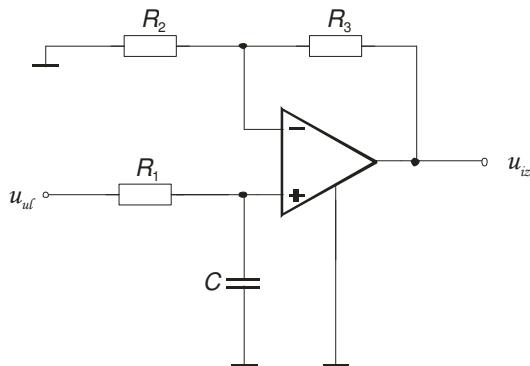

Pismeni ispit iz Elektroničkih sklopova


Svaki zadatak nosi po 10 bodova. Za prolaz je potrebno 15 bodova.

1. Za pojačalo sa slike izračunati statičku radnu točku, napisati jednadžbe statičkog i dinamičkog radnog pravca te ih nacrtati. Poznato je: $U_{CC} = 24 \text{ V}$, $R_1 = 33 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 9,1 \text{ k}\Omega$, $R_C = 360 \Omega$, $R_E = 24 \Omega$, $R_T = 100 \Omega$, $\beta = 80$, $U_{BEQ} = 0,7 \text{ V}$, $U_{CEzas} = 0 \text{ V}$.
2. Na pojačalo sa slike spojen je naponski izvor $e_g = \sin\omega t$, V. Izračunajte izlazni napon pojačala u_{iz} . Poznato je: $U_{DD} = 18 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ M}\Omega$, $R_S = 750 \Omega$, $R_T = 1 \text{ k}\Omega$, $R_g = 200 \text{ k}\Omega$, $U_{GSO} = 1 \text{ V}$, $K = 5 \text{ mA/V}^2$, $\mu = 90$.
3. Zadana je logička funkcija


$$Z(A, B, C, D) = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D + A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D.$$

Izvršite minimizaciju funkcije i realizirajte ju samo s pomoću NI sklopova sa dva ulaza.

1.

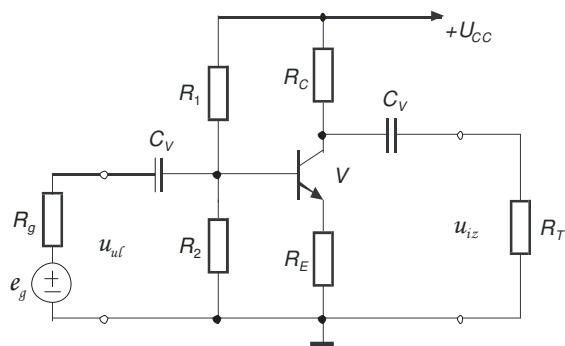

2.

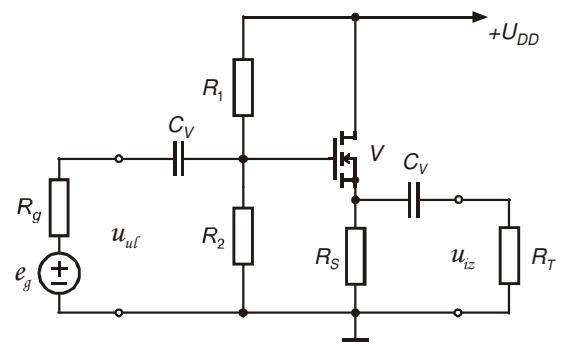

Rješenja pismenog ispita iz Analognih i Elektroničkih sklopova održanog 19.9.2007.

1.

SRT

$$I_{CQ} = 39,55 \text{ mA},$$


$$U_{CEQ} = 8,812 \text{ V},$$

SRP

$$I_c = -2,604 \cdot U_{CE} + 62,5 \text{ mA},$$

DRP
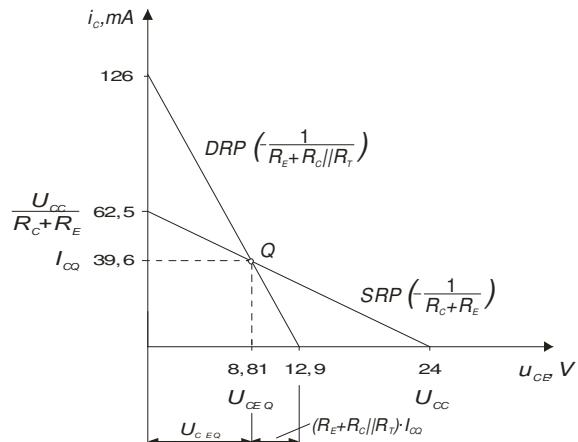
$$i_c = -9,779 \cdot u_{CE} + 125,7 \text{ mA}.$$




2. $u_{iz} = 604,6 \sin \omega t, \text{ mV}.$

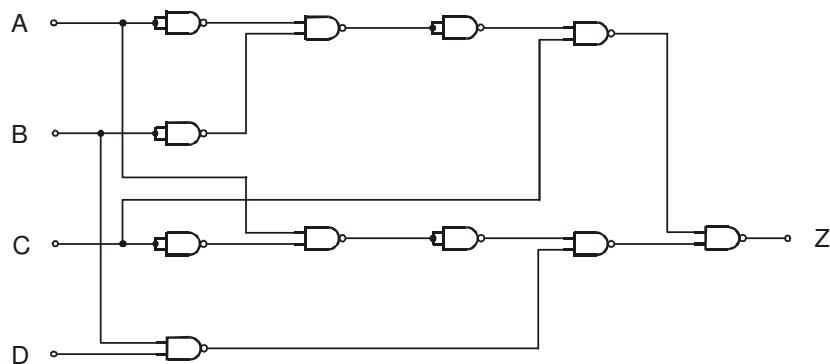3. $u_{iz} = 375,6 \sin(2 \cdot 10^3 t - 33,42^\circ) + 162,3 \sin(6 \cdot 10^3 t - 18,20^\circ), \text{ mV}.$

Jedno od rješenja: $Z = \overline{ACD} + \overline{ABC} + \overline{ABC}.$

Nakon minimizacije $Z = A \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} \cdot \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C}.$



Željko Stojanović