

11. domaća zadaća iz Analognih sklopova i Elektroničkih sklopova

1. Na slici se nalaze zadana shema i njena amplitudna frekvencijska karakteristika. Još je poznata vrijednost $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ i frekvencija $\omega_g = 4000 \text{ rad/s}$. Izračunajte vrijednosti R_2 i C te nacrtajte faznu frekvencijsku karakteristiku.

