
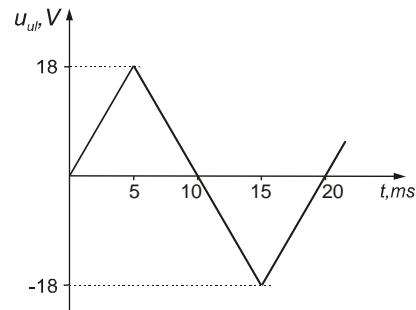
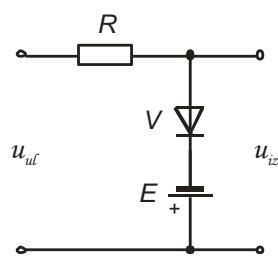


## 4.domaća zadaća iz Elektroničkih komponenata

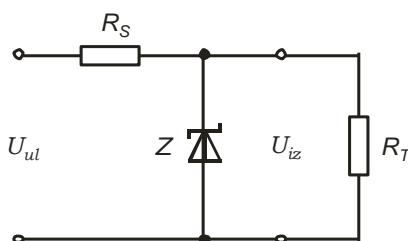1. Nacrtajte izlazni napon  $u_{iz}$  te izračunajte njegovu srednju vrijednost  $U_{sr}$  ako je na ulaz sklopa spojen periodički napon maksimalne vrijednosti  $U_m = 18 \text{ V}$  prema slici. Poznato je:  $E = 10 \text{ V}$ , a dioda je idealna.



2. Izračunajte opseg vrijednosti otpora trošila  $R_T$  unutar kojih će sklop na slici obavljati stabilizaciju napona. Poznato je:  $U_{ul} = 22 - 25 \text{ V}$ ,  $R_S = 18 \Omega$ ,  $U_Z = 20 \text{ V}$ ,  $I_{Z,m} = 30 \text{ mA}$ ,  $P_Z = 5 \text{ W}$ . Zenerova dioda je idealna.


**Rješenja**

1. Kirchhoffovi zakoni za krug:

$$u_{iz} = u_{ul} - u_R$$

$$u_{iz} = -E + u_V$$

$$i_R = i_V$$

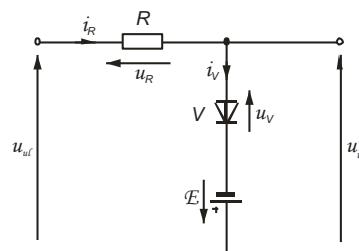


Sklop ima dva režima rada. Kada dioda vodi i kada ne vodi.

Dioda vodi    $u_{ul} > -E$

$$u_V = 0, u_{iz} = -E$$

Dioda ne vodi    $u_{ul} \leq -E$
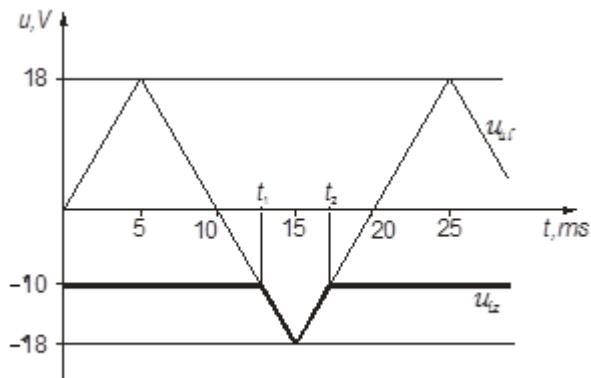
$$i_R = i_V = 0, \quad u_R = R \cdot i_R = 0, \quad u_{iz} = u_{ul}$$



Dioda isklapa u trenutku  $t_1$ , a uklapa u trenutku  $t_2$ .


Tada je  $u_{ul} = -E$

Iz sličnosti trokuta

$$\frac{t_1 - \frac{T}{2}}{u_{ul}(t_1)} = \frac{\frac{3T}{4} - \frac{T}{2}}{-U_m}, \quad T = 20 \text{ ms}$$

$$t_1 - \frac{T}{2} = 2,7 \text{ ms}, \quad t_1 = 12,7 \text{ ms}$$
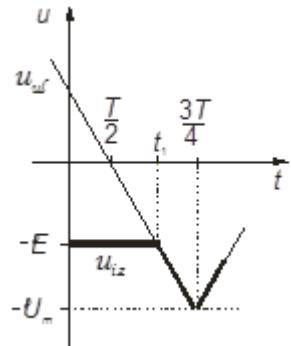
$$\text{Zbog simetričnosti } t_2 = T - \left( t_1 - \frac{T}{2} \right) = 17,2 \text{ ms}$$



$$U_{sr} = \frac{\text{ukupna površina ispod krivulje napona na jednoj periodi}}{\text{trajanje periode}}$$


$$U_{sr} = \frac{-E \cdot T - \frac{t_2 - t_1}{2} \cdot (U_m - E)}{T}$$

$$U_{sr} = -10,8 \text{ V}.$$

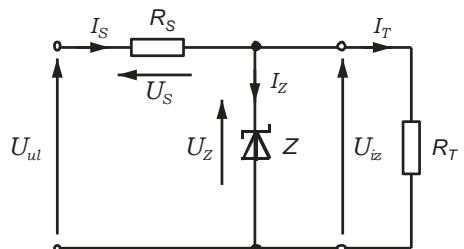2.  $U_{iz} = U_Z = 20 \text{ V}$

$$I_S = I_Z + I_T$$

$$U_{ul} = U_S + U_Z = R_S \cdot I_S + U_Z$$



### Određivanje $R_{Tmin}$

Smanjivanjem otpora trošila  $R_T$  povećava se struja koju to trošilo vuče te tako ostaje sve manje struje za Zener diodu. Kada struja Zener diode  $I_Z$  padne ispod vrijednosti  $I_{Zmin}$  dioda izlazi iz područja probaja i više se ne ostvaruje stabilizacija napona. Otpor trošila tada je dosegao svoju

minimalnu vrijednost. Osim o otporu trošila struja Zener diode ovisi i o ulaznom naponu  $U_{ul}$ . Ta je struja to manja što je manji i ulazni napon.

$$I_{S\min} = \frac{U_{S\min}}{R_S} = \frac{U_{ul\min} - U_Z}{R_S} = 11 \dot{1} \text{ mA}$$

$$I_{Tmaks} = I_{S\min} - I_{Z\min} = 81 \dot{1} \text{ mA}$$

$$R_{T\min} = \frac{U_{iz}}{I_{Tmaks}} = 246,6 \Omega$$

### Određivanje $R_{Tmaks}$

Povećavanjem otpora trošila  $R_T$  raste struja kroz Zener diodu  $I_Z$ , a tako i snaga koja se oslobađa na njoj. Kada snaga na diodi dosegne svoju maksimalnu vrijednost  $P_Z$  tada je ostvarena i maksimalna struja kroz diodu  $I_{Zmaks}$ , a otpor trošila je također maksimalan  $R_{Tmaks}$ . Osim o otporu trošila struja Zener diode ovisi i o ulaznom naponu  $U_{ul}$ . Ta je struja to veća što je veći i ulazni napon.

$$P_Z = P_{Zmaks} = U_Z \cdot I_{Zmaks}$$

$$I_{Zmaks} = \frac{P_{Zmaks}}{U_Z} = 250 \text{ mA}$$

$$I_{Zmaks} = I_{Smaks} - I_{T\min}$$

$$I_{Smaks} = \frac{U_{Smaks}}{R_S} = \frac{U_{ulmaks} - U_Z}{R_S} = 27 \dot{7} \text{ mA}$$

$$I_{T\min} = I_{Smaks} - I_{Zmaks} = 27 \dot{7} \text{ mA}$$

$$R_{Tmaks} = \frac{U_{iz}}{I_{T\min}} = 720 \Omega$$