
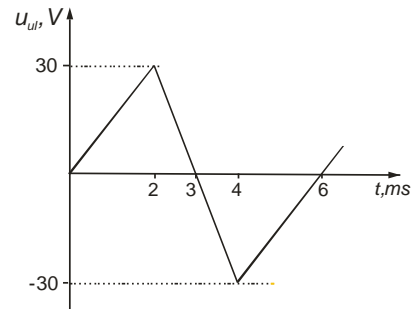


6. domaća zadaća iz Elektroničkih komponentata

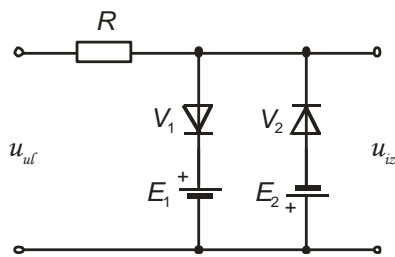1. Nacrtajte izlazni napon u_{iz} te izračunajte njegovu srednju vrijednost U_{sr} ako je na ulaz sklopa spojen periodički napon maksimalne vrijednosti $U_m = 30 \text{ V}$ prema slici. Poznato je: $E_1 = 15 \text{ V}$, $E_2 = 20 \text{ V}$, a diode su idealne.



Rješenje


1. Kirchhoffovi zakoni za krug:

$$u_{iz} = u_{ul} - u_R$$

$$u_{iz} = E_1 + u_1$$

$$u_{iz} = -E_2 - u_2$$

$$i_R = i_1 - i_2$$

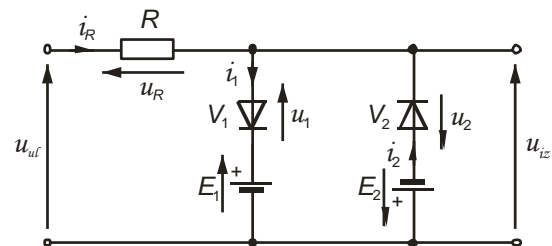

Sklop ima tri režima rada u kojima vodi ili prva dioda ili druga dioda ili ne vodi nijedna dioda.

$$\underline{u_{ul} > E_1}$$


$$\text{Vodi dioda } V_1 \quad \dots \quad u_1 = 0, \quad u_{iz} = E_1$$

$$\underline{u_{ul} < -E_2}$$

$$\text{Vodi dioda } V_2 \quad \dots \quad u_2 = 0, \quad u_{iz} = -E_2$$

$$\underline{-E_2 \leq u_{ul} \leq E_1}$$
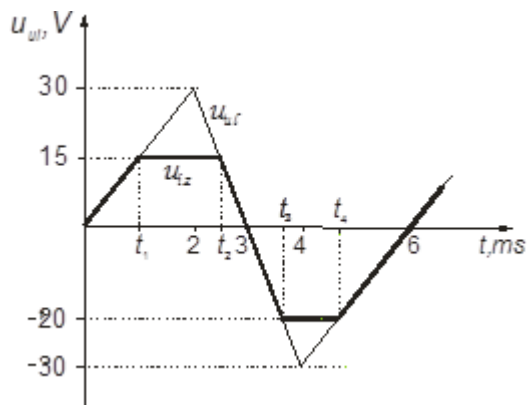
$$\text{Ne vodi nijedna dioda} \quad \dots \quad i_1, i_2 = 0, \quad i_R = 0, \quad u_R = R \cdot i_R = 0, \quad u_{iz} = u_{ul}$$



Trenutci uklapanja i isklapanja dioda:

- iz sličnosti trokuta

$$\frac{t_1}{u_{ul}(t_1)} = \frac{2}{U_m}, \quad T = 6 \text{ ms}$$

$$t_1 = 1 \text{ ms}$$

$$\frac{\frac{T}{2} - t_2}{u_{ul}(t_2)} = \frac{\frac{T}{2} - 2}{U_m}$$

$$t_2 = 2,5 \text{ ms}$$

$$\frac{t_3 - \frac{T}{2}}{u_{ul}(t_3)} = \frac{4 - \frac{T}{2}}{-U_m}$$

$$t_3 = 3,6 \text{ ms}$$

$$\frac{T - t_4}{u_{ul}(t_4)} = \frac{T - 4}{-U_m}$$

$$t_4 = 4,6 \text{ ms}$$

$$U_{sr} = \frac{\text{ukupna površina ispod krivulje napona na jednoj periodi}}{\text{trajanje periode}}$$

$$U_{sr} = - \frac{\frac{(U_m - E_1) \cdot (t_2 - t_1)}{2} - \frac{(U_m - E_2) \cdot (t_4 - t_3)}{2}}{T}$$

$$\boxed{U_{sr} = -1,042 \text{ V}}$$