

I. PREDAVANJE

Osnovni pojmovi teorije mreža. Četiri postulata. Referentni smjerovi napona i struje elemenata mreže. Kirchhoffovi zakoni: Kirchhoffov zakon struje (KZS), Kirchhoffov zakon napona (KZN). Posljedice KZS-a i KZN-a. Poopćenje Kirchhoffovih zakona. Primjeri linearnih i nelinearnih transformacija. Dokaz Tellegenovog teorema. Zakon o očuvanju energije kao posebni slučaj Tellegenovog teorema.

1. UVOD

1.1 OSNOVNI POJMOVI

- **Električka mreža.** Skup električkih naprava (komponenata) međusobno spojenih vodičima tako da se za zadane poticaje ostvare željeni odzivi. Pod električkim napravama smatramo svrhovito izgrađene elektrotehničke objekte, primjerice: diode, kondenzatori, generatori, operacijska pojačala i dr.



Sl. 1.1 Električka mreža sa p poticaja i r odziva.

- **Analiza mreže.** Postupak kojim se za zadani mrežu i zadane poticaje određuju odzivi. Analiza mreža jest inženjerska zadaća rješiva egzaktnim metodama na nivou modela.
- **Model.** Skup jednadžbi koji povezuje odabrane varijable analizirane pojave u električkoj napravi odnosno skupu električkih naprava (mreži). Ispitivanjima originala (stvarne mreže) provjerava se vjerodostojnost modela. Iako zanemarimo pogreške mjerne opreme te djelovanje mjerne opreme na rad ispitivane stvarne mreže, rezultati analize uvijek će se razlikovati od rezultata dobivenih ispitivanjima stvarne mreže. Ovu razliku u osnovi uvjetuju tri faktora neizbjegivo prisutna u svakom procesu izgradnje modela. To su:
 - neodređenost stvarne mreže, budući da sve varijable o kojima ovisi pojava nisu nikad poznate,
 - model predstavlja pojednostavljenje u odnosu na stvarnu mrežu budući da se uzimaju u obzir samo neke od poznatih varijabli stvarne mreže, i
 - model posjeduje neka svojstva koja stvarna mreža ne posjeduje.
- **Sinteza mreže.** Postupak kojim se za zadane poticaje i zadane odzive određuje (električka) mreža. Sinteza mreža je osnovna inženjerska zadaća. Nerješiva je egzaktnim metodama. Veliki broj provedenih analiza, prethodno iskustvo te intuicija omogućuju inženjeru da se snađe u problemima sinteze.

- **Maxwellov model.** Najpotpuniji opis pojava u elektrotehnici na osnovi kojeg je izgrađena **teorija elektromagnetskog polja**. Ovim modelom uzeta je u obzir činjenica da mreža zauzima dio realnog prostora, te da pri opisu pojava u mreži valja uzeti u obzir konačnu brzinu širenja elektromagnetskih pojava te ovisnost varijabli mreže o prostornim koordinatama.

- **Kirchhoffov model.** Pojednostavljeni Maxwellov model koji se s tehnički prihvatljivom točnošću može primijeniti na većinu u praksi važnih mreža. Na osnovi Kirchhoffovog modela izgrađena je **teorija mreža**. Pretpostavke s pomoću kojih se Maxwellov model svodi na Kirchhoffov model nazivaju se **postulati teorije mreža**.

1. Dimenzije (električkih) naprava kao i od njih stvorenih mreža zanemarive su u odnosu prema valnoj dužini koja odgovara najvišoj frekvenciji bitnoj za rad razmatranih naprava odnosno mreža.
2. Spojni vodiči između naprava beskonačne su vodljivosti i oko njih nema elektromagnetskog polja.
3. Rezultantni naboј svake naprave u mreži jednak je nuli.
4. Nema magnetske veze između naprava u mreži.

Četiri postulata teorije mreža

- a) Na osnovi prvog postulata proizlazi da je svaka mreža koja se može opisati Kirchhoffovim modelom *prostorno malena*, tj. može se smatrati da se elektromagnetske pojave nakon pojave poticaja trenutno prošire cijelom mrežom. Zbog toga dimenzije naprava i njihov *fizički razmještaj ne utječu* na pojave u mreži te varijable mreže *ne trebaju ovisiti* o prostornim koordinatama.
- b) Na osnovi ostalih postulata proizlazi da se svi fizikalni procesi *odvijaju samo unutar* naprava što znači da *izvan naprava ne postoji* elektromagnetsko polje.
- **Temeljne varijable Kirchhoffovog modela.** Naprave su međusobno elektromagnetski odvojene i u kontaktu su samo s pomoću vodiča spojenih između priključaka naprava. To znači da se sva svojstva naprava mogu iskazati samo s pomoću varijabli definiranih na priključcima naprava. To su:

- naponi između priključaka $u(t)$, definirani razlikom potencijala priključaka,
- struje priključaka $i(t)$, te njihove integralne veličine

- naboј $q(t) = \int_{-\infty}^t i(x)dx$

- tok $\varphi(t) = \int_{-\infty}^t u(x)dx$

Pri tome prepostavljamo da su vrijednosti varijabli naboja i toka u trenutku $t = -\infty$ jednake nuli, tj. sa $t = -\infty$ označen je trenutak kad je promatrana mreža (model) stvorena.

- **Element mreže.** Model kojim je predviđen jedan fizički proces u napravi.

- Otpor** – njime je predviđen proces pretvorbe električne energije u neki drugi oblik kao i obratni proces.
- Kapacitet** – njime je predviđen proces uskladištenja elektrostatičke energije.
- Induktivitet** – njime je predviđen proces uskladištenja magnetske energije.


- **Konstitutivna relacija elementa mreže.** Veza između temeljnih varijabli Kirchhoffovog modela definiranih na priključima elemenata mreže koja vrijedi za bilo koji poticaj i u bilo kojem trenutku. Element mreže sa dva priključka opisan je funkcijском vezom između dviju temeljnih varijabli.

- **Kirchhoffova mreža.** Mreža sastavljena od elemenata mreže. Dobiva se iz stvarne mreže tako da se svaka naprava zamjeni skupom elemenata mreže i ti se skupovi elemenata mreže međusobno spoje na isti način kako su spojene naprave u stvarnoj mreži. U elektrotehnici se ovako stvorena mreža zove nadomjesna shema spoja stvarne mreže. Kirchhoffove se mreže često nazivaju i mreže sa zbijenim (koncentriranim) elementima.

- **Teorija mreža.** Grana elektrotehnike koja se bavi analizom i sintezom Kirchhoffovih mreža. U nastavku bavit ćemo se samo dijelom teorije mreža i to onim koji se odnosi na analizu mreža. Pod pojmom mreže smatrat ćemo, osim ako se izričito ne navede drukčije, model mreže. Zamjena naprava skupovima elemenata mreže tj. modeliranje naprava nije predmet teorije mreža.

1.2 REFERENTNI SMJEROVI NAPONA I STRUJE ELEMENTA MREŽE

Analizi bilo koje mreže prethodi pridjeljivanje referentnih smjerova napona i struje svakom elementu mreže. Iako je izbor referentnog smjera napona posve neovisan o izboru referentnog smjera struje, zgodno je odabrati tzv. **pridružene referentne smjerove**, slika 1.2.

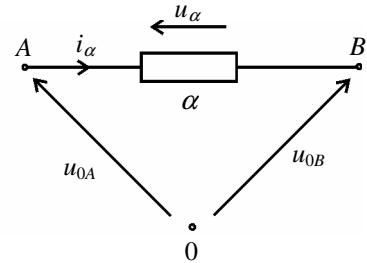

Sl. 1.2 Pridruženi referentni smjerovi napona i struje.

Referentni smjer napona u_α i struje i_α elemenata mreže α pridruženi su ako pozitivna struja i_α ulazi u element mreže α na priključku A, a izlazi na priključku B, s time da je u odnosu na neku po volji odabranu točku referencije 0 razlika napona između priključaka A i B pozitivna, tj. da vrijedi:

$$u_{0A} - u_{0B} > 0 \quad (1)$$

Ako sa nakon analize mreže dobije da se u nekom trenutku t_0 stvarni smjerovi napona i struje elemenata mreže α podudaraju s pridruženim ili su oba suprotna od pridruženih, bit će:

$$p_\alpha(t_0) = u_\alpha(t_0)i_\alpha(t_0) > 0 \quad (1a)$$

Element mreže α ponaša se u trenutku t_0 kao *trošilo*, tj. prima električnu energiju iz drugih dijelova mreže. U protivnom bit će:

$$p_\alpha(t_0) = u_\alpha(t_0)i_\alpha(t_0) < 0 \quad (1b)$$

i element mreže α se u trenutku t_0 ponaša kao *izvor*, tj. predaje električnu energiju drugim dijelovima mreže. Razmatranje se može proširiti na po volji odabran interval (t_0, t) pa vrijedi:

$$\int_{t_0}^t u_\alpha(x)i_\alpha(x)dx > 0 \quad \begin{array}{l} \text{trošilo} \\ \text{izvor} \end{array} \quad (2)$$

1.3 KIRCHHOFFOVI ZAKONI (G.Kirchhoff, 1847.)

1.3.1 Kirchhoffov zakon struje (KZS)

U skladu s trećim postulatom rezultantni naboј svake naprave u mreži jednak je nuli. To znači da je algebarski zbroj struja svih priključaka neke naprave u bilo kojem trenutku jednak nuli.

Za j -tu napravu N_j sa m -priključaka, slika 1.3, vrijedi da je:


$$\sum_{k=1}^m a_{jk}i_k = 0 \quad (3)$$

gdje je:

$$a_{jk} = \begin{cases} +1 & \text{ako se RSSN podudara sa RS struje } k - \text{ tog priključka} \\ -1 & \text{ako se RSSN ne podudara sa RS struje } k - \text{ tog priključka} \\ 0 & \text{ako } k - \text{ ti priključak nije spojen na ostale dijelove mreže} \end{cases}$$

RSSN - skraćenica za *referentni smjer struje naprave*
RS - skraćenica za referentni smjer

Ono što vrijedi za svaku napravu vrijedi i za njen model,

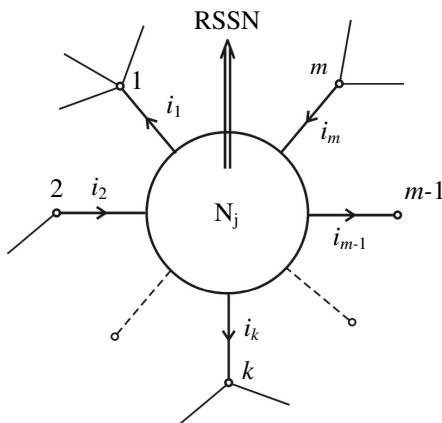

Sl. 1.3 Uz objašnjenje referentnog smjera struje naprave (RSSN).

Od označenih struja $a_{j1}=a_{jk}=a_{jm-1}=+1$, $a_{j2}=a_{jm}=-1$.

što znači da za svaki dio mreže koji je s pomoću m priključaka spojen na ostatak mreže vrijedi izraz (3).

Definiramo li *čvor* kao mjesto spoja priključaka dviju ili više naprava mreže (elemenata mreže), to će izraz (3) vrijediti i za svaki čvor stvarne mreže kao i za njen model. Vrijedi:

Kirchhoffov zakon struje (KZS)

Za svaku Kirchhoffovu mrežu, za svaki od njenih čvorova, u bilo kojem trenutku, algebarski zbroj struja grana spojenih na isti čvor jednak je nuli.

Pri tome se pod *granom* smatra dio mreže koji se sastoji od jednog ili više elemenata mreže spojenih između jednog para priključaka.


Analogno izrazu (3), KZS se može iskazati u obliku:

$$\sum_{k=1}^b a_{jk} i_k = 0 \quad \text{za } j - \text{ ti čvor} \quad (4)$$

gdje je:

$$a_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{ako se RSSČ podudara sa RS struje } k - \text{ te grane} \\ -1 & \text{ako se RSSČ ne podudara sa RS struje } k - \text{ te grane} \\ 0 & \text{ako } k - \text{ ta grana nije spojena na } j - \text{ ti čvor} \end{cases}$$

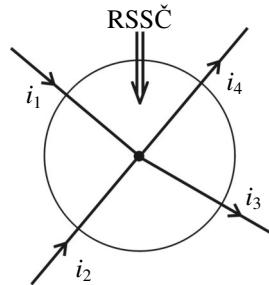pri čemu je sa RSSČ označen *referentni smjer struje j-tog čvora*, a sa b ukupni broj grana mreže.



Vrijedi: $i_1 + i_2 - i_3 - i_4 = 0$

Sl. 1.4 Uz objašnjenje referentnog smjera struje čvora.

1.3.2 Kirchhoffov zakon napona (KZN)

Kirchhoffov zakon napona jest posebni slučaj Faradayevog zakona. Faradayev zakon izriče da je zbroj svih napona u nekoj petlji jednak brzini promjene magnetskog toka ulančanog tom petljom.

No, prema drugom i četvrtom postulatu teorije mreža izvan naprava nema elektromagnetskog polja što znači da u Kirchhoffovom modelu neke mreže ne postoje niti jedna petlja prožeta promjenljivim magnetskim tokom. Vrijedi:

Kirchhoffov zakon napona (KZN)

Za svaku Kirchhoffovu mrežu, za svaku njenu petlju, u bilo kojem trenutku, algebarski zbroj napona grana duž jedne petlje jednak je nuli.

Pojam petlje bit će objašnjen kasnije. Intuitivno je *petlja* zatvoreni put duž mreže, tj. put koji nastaje tako da krenemo od jednog čvora prolazeći nizom grana, ali tako da se vratimo u polazni čvor, ne prolazeći nikada dvaput istim čvorom.


KZN se iskazuje u obliku:

$$\sum_{k=1}^b b_{jk} u_k = 0 \quad \text{za } j - \text{ tu petlju} \quad (5)$$

gdje je

$$b_{jk} = \begin{cases} +1 & \text{ako se RSNP podudara sa RS napona } k - \text{ te grane} \\ -1 & \text{ako se RSNP ne podudara sa RS napona } k - \text{ te grane} \\ 0 & \text{ako se } k - \text{ ta grana ne nalazi u sastavu } j - \text{ te petlje} \end{cases}$$

pri čemu je sa RSNP označen referentni smjer napona j -te petlje, a sa b ukupni broj grana mreže.

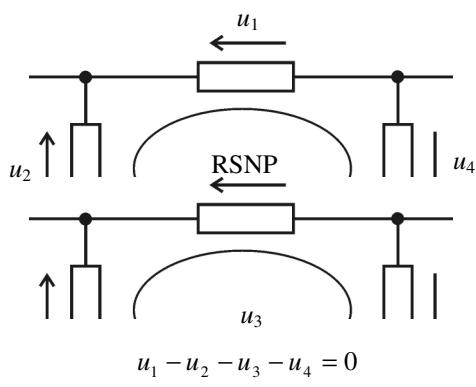

Sl. 1.5 Uz objašnjenje referentnog smjera napona petlje.

1.3.3 Posljedice Kirchhoffovih zakona

- a) Sve struje u granama mreže *nisu* međusobno nezavisne.
- b) Svi naponi grana mreže *nisu* međusobno nezavisni.
- c) Struje i naponi grana *ograničeni* su jednadžbama koje proizlaze iz primjene KZS-a i KZN-a na analiziranu mrežu. Ove jednadžbe ne ovise o karakteru elemenata koji tvore mrežu nego samo o *grafu* mreže.
- Pod grafom se smatra grafički prikaz mreže i sastoji se od čvorova i linijskih segmenata kojima su prikazane grane.
- d) Kirchhoffovi zakoni vrijede ne samo za trenutne vrijednosti struja i napona, kako je to dano izrazima (4) i (5), nego i za *sve linearne transformacije* ovih izraza.

Označimo li sa A_i linearni operator koji djeluje na struje a sa A_u linearni operator koji djeluje na napone mreže, Kirchhoffovi zakoni poprimaju oblik:

$$\sum_{k=1}^b a_{jk} A_i(i_k) = 0 \quad \text{za } j\text{-ti čvor} \quad (6)$$

$$\sum_{k=1}^b b_{jk} A_u(u_k) = 0 \quad \text{za } j\text{-tu petlju} \quad (7)$$

Primjeri:

1. Budući da je integriranje linearna transformacija, te ako sa

$$I_k(0) = \frac{1}{T} \int_0^T i_k dt \quad ; \quad U_k(0) = \frac{1}{T} \int_0^T u_k dt$$

označimo srednje vrijednosti struje odnosno napona k -te grane, gdje je sa T označena perioda rada, dobivamo da Kirchhoffovi zakoni *vrijede i za srednje vrijednosti*.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^b a_{jk} I_k(0) &= 0 && \text{za } j\text{-ti čvor} \\ \sum_{k=1}^b b_{jk} U_k(0) &= 0 && \text{za } j\text{-tu petlju} \end{aligned} \quad (8)$$

2. Određivanje efektivne vrijednosti *nije* linearna transformacija varijabli i_k i u_k , tj.

$$I_k = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_k^2 dt} \quad ; \quad U_k = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u_k^2 dt}$$

Zbog toga Kirchhoffovi zakoni u općem slučaju **ne vrijede za efektivne vrijednosti**. Dakle,

$$\sum_{k=1}^b a_{jk} I_k \neq 0 \quad ; \quad \sum_{k=1}^b b_{jk} U_k \neq 0$$

1.4. TELLEGENOV TEOREM (B.D.H. Tellegen, 1952.)

Pretpostavimo *dvije mreže* M_1 i M_2 koje su međusobno slične samo po tome što imaju *isti graf*, a time i jednak broj grana b i čvorova n . Označimo napon k -te grane mreže M_1 sa u_k a struju k -te grane mreže M_2 sa \bar{i}_k . Pitamo se čemu je jednak izraz

$$\sum_{k=1}^b u_k \bar{i}_k$$


Označimo napone i struje svake grane dvojnim indeksima koji odgovaraju oznakama čvorova. Tada je

$$\sum_{k=1}^b u_k \bar{i}_k = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^n \sum_{\beta=1}^n u_{\beta\alpha} \bar{i}_{\alpha\beta} \quad (9)$$

U dvostrukoj sumi produkt $u_k \bar{i}_k$ svake grane pojavljuje se dva puta. Tako, primjerice za granu 2 između čvorova 3 i 6 vrijedi da je

$$u_2 \bar{i}_2 = \frac{1}{2} (u_{36} \bar{i}_{36} + u_{63} \bar{i}_{63})$$

Očigledno je $u_{63} = -u_{36}$, odnosno $\bar{i}_{63} = -\bar{i}_{36}$ što objašnjava zašto se ispred dvostrukе sume pojavljuje faktor $\frac{1}{2}$.

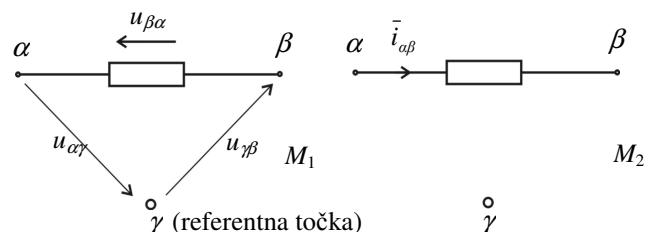

Sl. 1.6 Uz dokaz Tellegenovog teorema

U skladu sa KZN, a koristeći označke dane na slici 1.6 vrijedit će da je

$$u_{\beta\alpha} + u_{\alpha\gamma} + u_{\gamma\beta} = 0$$

što uvršteno u (9) daje

$$-\frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^n \sum_{\beta=1}^n (u_{\alpha\gamma} + u_{\gamma\beta}) \bar{i}_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha\gamma} \sum_{\beta=1}^n \bar{i}_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} \sum_{\beta=1}^n u_{\gamma\beta} \sum_{\alpha=1}^n \bar{i}_{\alpha\beta}$$

jer se redoslijed zbrajanja u dvostrukoj sumi smije mijenjati. No, prema KZS-u je

$$\sum_{\beta=1}^n \bar{i}_{\alpha\beta} = 0 \quad ; \quad \sum_{\alpha=1}^n \bar{i}_{\alpha\beta} = 0$$

budući da prva suma predstavlja zbroj struja u čvoru α , a druga zbroj struja u čvoru β . Proizlazi da je

$$\sum_{k=1}^b u_k \bar{i}_k = 0 \quad (10)$$

Ovaj se izraz naziva **Tellegenov teorem**. Iz Tellegenovog teorema proizlazi:

- a) Umjesto dviju mreža M_1 i M_2 prepostavimo jednu mrežu M . Ako se vrijednosti napona i struje k -te grane odnose na isti trenutak proizlazi iz (10) da je

$$\sum_{k=1}^b u_k(t) i_k(t) = 0 \quad (11)$$

što je s pomoću snaga izražen **zakon o očuvanju energije**. Budući da je za izvod Tellegenovog teorema bitno *samo* da važe Kirchhoffovi zakoni, to se ovi zakoni mogu shvatiti i kao drugi način iskaza zakona o očuvanju energije.

- b) Kirchhoffovi zakoni vrijede za sve linearne transformacije varijabli napona i struja. Zbog toga se i Tellegenov teorem u najopćenitijem obliku može napisati u obliku

$$\sum_{k=1}^b A_u(u_k) \cdot A_i(\bar{i}_k) = 0 \quad (12)$$