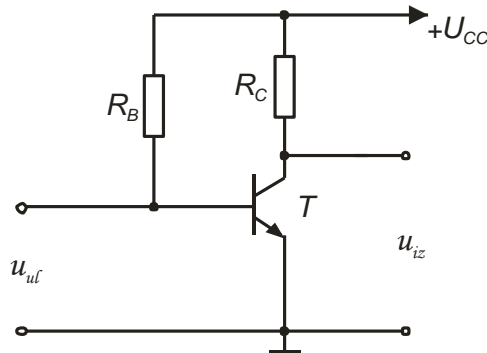



10. domaća zadaća iz Osnova elektrotehnike i elektronike

1. Za pojačalo na slici izračunajte statičku radnu točku, ako je poznato: $U_{CC} = 24 \text{ V}$, $R_B = 36 \text{ k}\Omega$, $R_C = 110 \Omega$, $\beta = 240$. Što će se dogoditi s radnom točkom, ako se:

- stavi drugi tranzistor s $\beta' = 170$?
- stavi drugi otpornik $R_C'' = 75 \Omega$?



Rješenje:

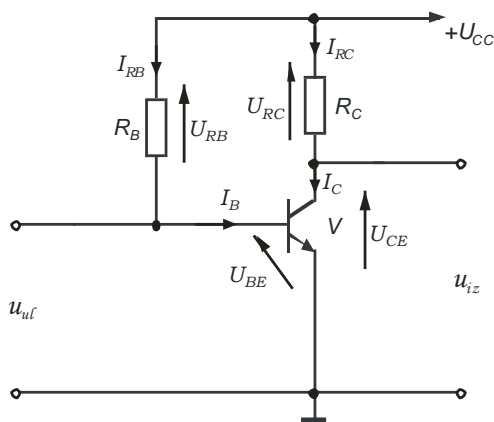

Kirchhoffovi zakoni:

$$I_{RB} = I_B$$

$$I_{RC} = I_C$$

$$U_{CC} = U_{RB} + U_{BE} = R_B \cdot I_B + U_{BE}$$

$$U_{CC} = U_{RC} + U_{CE} = R_C \cdot I_C + U_{CE}$$

Statička radna točka Q

$$U_{BE} = U_{BEQ} = 0,7 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B} = 647,2 \mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 155,3 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - R_C \cdot I_{CQ} = 6,913 \text{ V}$$

Statička radna točka Q' ... $\beta \rightarrow \beta'$

$$I'_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B} = 647,2 \mu\text{A} = I_{BQ}$$

$$I'_{CQ} = \beta' \cdot I_{BQ} = 110,0 \text{ mA}$$

$$U'_{CEQ} = U_{CC} - R_C \cdot I'_{CQ} = 11,90 \text{ V}$$

Statička radna točka Q'' ... $R_C \rightarrow R_C''$

$$I''_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B} = 647,2 \mu\text{A} = I_{BQ}$$

$$I''_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 155,3 \text{ mA} = I_{CQ}$$

$$U''_{CEQ} = U_{CC} - R_C'' \cdot I_{CQ} = 12,35 \text{ V}$$