

7. domaća zadaća iz Osnova elektrotehnike i elektronike

1. Nacrtajte prijenosnu karakteristiku $u_{iz} = f(u_{ul})$ za spoj na slici, ako je $R = 100 \Omega$, a Zener dioda je zadana prikazanom karakteristikom.

