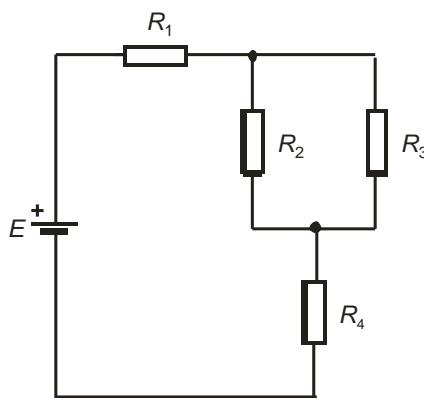


## Prvi kolokvij iz Osnova elektrotehnike i elektronike


Kolokvij se vrednuje s 24 boda. Vrijednost pojedinog zadatka navedena je u zagradi na kraju svakog zadatka.

1. U krugu na slici izračunajte snagu na svakom od otpornika i snagu izvora. Poznato je:  $E = 24 \text{ V}$ ,  $R_1 = 50 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 150 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 35 \text{ k}\Omega$ . (8 bodova)
2. Dva akumulatora spojena su međusobno kao na slici bakrenim vodičima od kojih je svaki dugačak  $l = 2,5 \text{ m}$ . Presjek vodiča je  $S = 1,5 \text{ mm}^2$ , a specifični otpor  $\rho = 0,0175 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$ . Izračunajte napone  $U_1$  i  $U_2$  na priključnicama akumulatora, ako su  $E_1 = 14,4 \text{ V}$ ,  $R_{u1} = 30 \text{ m}\Omega$ ,  $E_2 = 12,2 \text{ V}$ ,  $R_{u2} = 100 \text{ m}\Omega$ . (4 bodova)
3. U mreži na slici napišite sve jednadžbe potrebne za određivanje svih struja. (7 bodova)
4. U spoju na slici na otporniku  $R_2$  troši se snaga  $P_2 = 4,5 \text{ mW}$ . Izračunajte vrijednost otpora  $R_X$ , ako je poznato:  $E = 24 \text{ V}$ ,  $R_1 = 82 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 47 \text{ k}\Omega$ . (5 bodova)


1.




3.

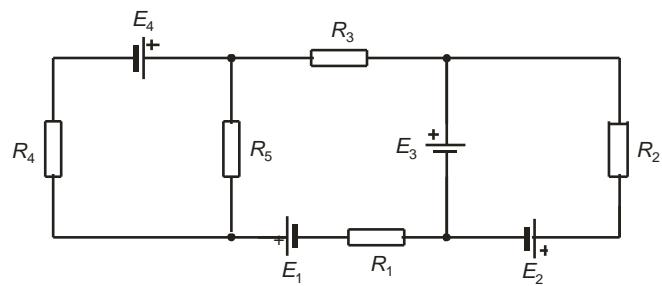

2.

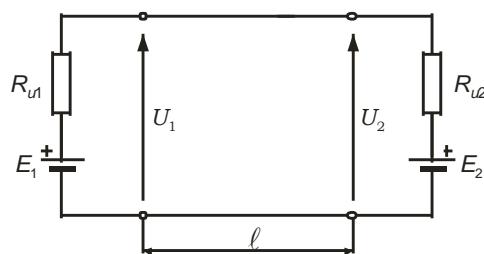

4.

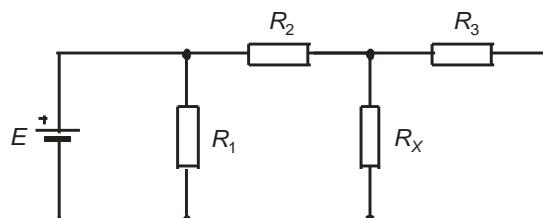


## Prvi kolokvij iz Osnova elektrotehnike i elektronike


Kolokvij se vrednuje s 24 boda. Vrijednost pojedinog zadatka navedena je u zagradi na kraju svakog zadatka.

1. U krugu na slici izračunajte snagu na svakom od otpornika i snagu izvora. Poznato je:  $E = 64 \text{ V}$ ,  $R_1 = 200 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 250 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 300 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 350 \text{ k}\Omega$ . (8 bodova)
2. Perilica rublja kada najviše troši razvija snagu  $P = 1,8 \text{ kW}$ , uz napon  $U = 220 \text{ V}$ . Koliki će biti napon na perilici i njena snaga, ako ju se priključi na električnu mrežu napona  $E = 205 \text{ V}$  bakrenim vodičem specifičnog otpora  $\rho = 0,0175 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$  i presjeka  $S = 2,5 \text{ mm}^2$ ? Perilica je udaljena  $l = 60 \text{ m}$  od priključka na mrežu i pretpostavka je da joj se otpor ne mijenja s naponom. (4 boda)
3. U mreži na slici napišite sve jednadžbe potrebne za određivanje svih struja. (7 bodova)
4. Priključenjem otpornika  $R_1 = 1 \Omega$  na naponski izvor nepoznatog napona  $E$  i unutarnjeg otpora  $R_u$  kao na slici izmjerena je struja  $I_1 = 4,2 \text{ A}$ , a priključenjem samo otpornika  $R_2 = 1,1 \Omega$  izmjerena je struja  $I_2 = 3,86 \text{ A}$ . Izračunajte napon  $E$  i otpor  $R_u$ . (5 bodova)


1.

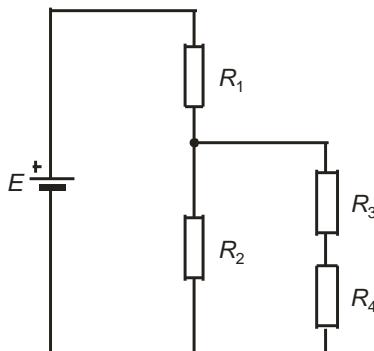


3.

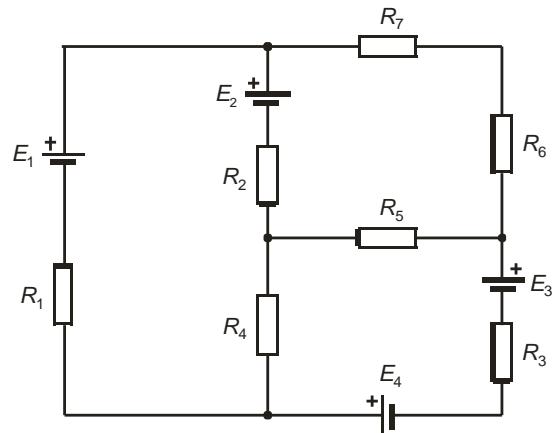

2.

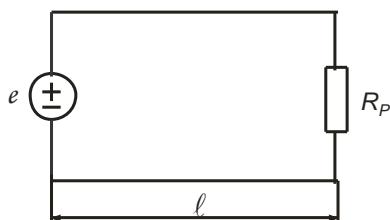

4.

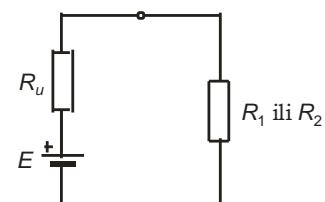


## Prvi kolokvij iz Osnova elektrotehnike i elektronike


Kolokvij se vrednuje s 24 boda. Vrijednost pojedinog zadatka navedena je u zagradi na kraju svakog zadatka.

1. U krugu na slici izračunajte snagu na svakom od otpornika i snagu izvora. Poznato je:  $E = 64 \text{ V}$ ,  $R_1 = 1 \Omega$ ,  $R_2 = 2 \Omega$ ,  $R_3 = 3 \Omega$ ,  $R_4 = 4 \Omega$ . (8 bodova)
2. Trošilo nepoznatog otpora  $R_T$  spojeno je vodičem ukupne duljine  $l_{uk} = 220 \text{ cm}$ , presjeka  $S = 0,75 \text{ mm}^2$  i specifičnog otpora  $\rho = 0,0175 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$  na izvor napona  $E = 4,5 \text{ V}$ . Unutarnji otpor izvora je  $R_u = 250 \text{ m}\Omega$ , a napon na trošilu  $U_T = 4,1 \text{ V}$ . Izračunajte otpor trošila  $R_T$ . (5 bodova)
3. U mreži na slici napišite sve jednadžbe potrebne za određivanje svih struja. (7 bodova)
4. U krugu na slici poznato je  $0 < R_1, R_2, R_3, R_4, E < \infty$ . Što će se dogoditi s naponom na otporniku  $R_4$ , ako se poveća otpor otpornika  $R_2$ ? Objasnite zašto. (Napomena: Samo odgovor s točnim objašnjenjem se prizna kao valjan) (4 boda)


1.

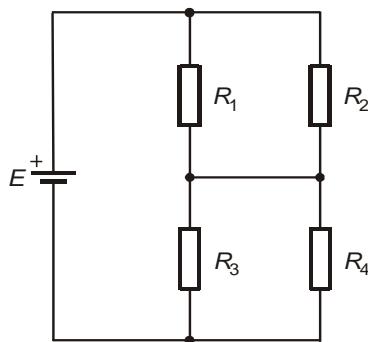

4.

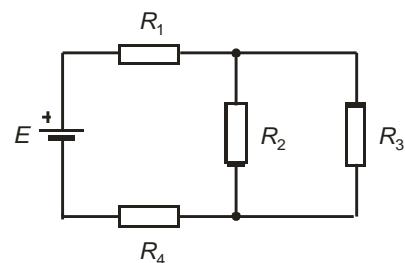

3.

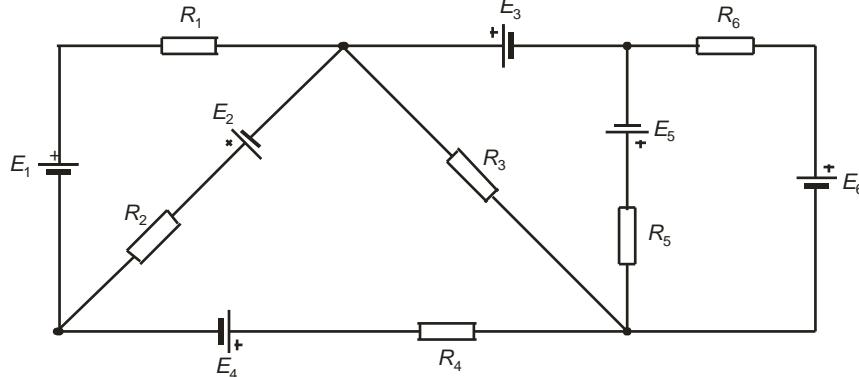


## Prvi kolokvij iz Osnova elektrotehnike i elektronike


Kolokvij se vrednuje s 24 boda. Vrijednost pojedinog zadatka navedena je u zagradi na kraju svakog zadatka.

- U krugu na slici izračunajte snagu svakog od otpornika i snagu izvora. Poznato je:  $E = 220 \text{ V}$ ,  $R_1 = 40 \Omega$ ,  $R_2 = 5 \Omega$ ,  $R_3 = 150 \Omega$ ,  $R_4 = 100 \Omega$ . (8 bodova)
- Akumulator napona  $E = 13,8 \text{ V}$  i kapaciteta  $Q = 56 \text{ Ah}$  zanemarivog unutarnjeg otpora spojen je bakrenim vodičem na trošilo otpora  $R = 0,9 \Omega$ . Ukupna duljina vodiča je  $l = 8 \text{ m}$ , presjek  $S = 1 \text{ mm}^2$ , specifični otpor  $\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ , temperatura  $\theta = 100 \text{ }^\circ\text{C}$ , a temperaturni koeficijent promjene otpora  $\alpha = 0,0039 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ . Koliku energiju će akumulator predati trošilu dok se potpuno ne isprazni uz pretpostavku da mu je napon cijelo vrijeme konstantan? (5 bodova)
- U mreži na slici napišite sve jednadžbe potrebne za određivanje svih struja. (7 bodova)
- U krugu na slici poznato je  $0 < R_1, R_2, R_3, R_4, E < \infty$ . Što će se dogoditi s naponom na otporniku  $R_1$ , ako se smanji otpor otpornika  $R_2$ ? Objasnite zašto. (Napomena: Samo odgovor s točnim objašnjenjem prizna se kao valjan) (4 boda)


1.

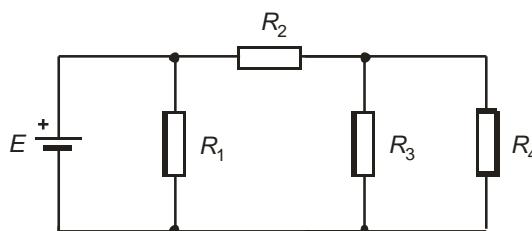

4.

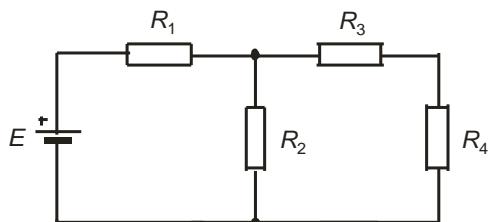

3.

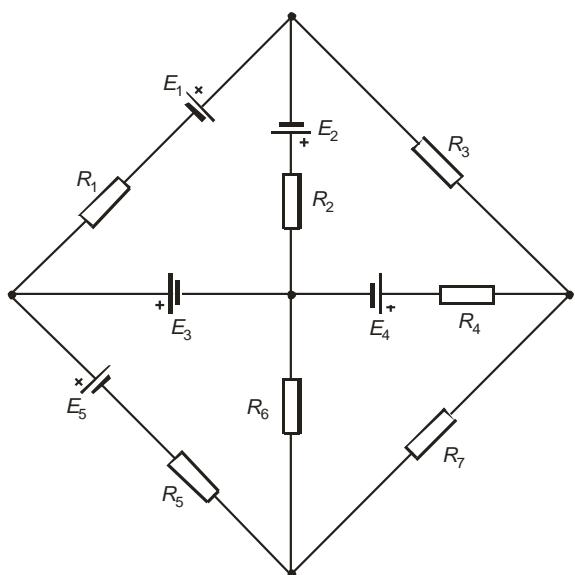

**Rješenja kolokvija iz Osnova elektrotehnike i elektronike  
održanog 14.11.2008.**

Grupe	A	B
1.	$P_1 = 1,370 \text{ mW}$ $P_2 = 986,3 \mu\text{W}$ $P_3 = 657,5 \mu\text{W}$ $P_4 = 958,9 \mu\text{W}$ $P_E = 3,972 \text{ mW}$	$P_1 = 5,657 \text{ mW}$ $P_2 = 3,688 \text{ mW}$ $P_3 = 654,7 \mu\text{W}$ $P_4 = 763,8 \mu\text{W}$ $P_E = 10,76 \text{ mW}$
2.	$U_1 = 14,05 \text{ V}$ $U_2 = 13,37 \text{ V}$	$U_P = 198,8 \text{ V}$ $P_P = 1,470 \text{ kW}$
3.	Jedno od mogućih rješenja $I_1 + I_4 + I_5 = 0$ $-I_4 - I_5 - I_6 = 0$ $-I_2 + I_3 + I_6 = 0$ $E_4 - R_5 I_5 + R_4 I_4 = 0$ $E_1 + R_5 I_5 - R_3 I_6 - E_3 - R_1 I_1 = 0$ $E_2 + R_2 I_2 - E_3 = 0$	Jedno od mogućih rješenja $I_1 + I_2 + I_6 = 0$ $-I_2 - I_4 - I_5 = 0$ $-I_1 + I_3 + I_4 = 0$ $E_1 - E_2 + R_2 I_2 - R_4 I_4 - R_1 I_1 = 0$ $E_2 + R_7 I_6 + R_6 I_6 + R_5 I_5 - R_2 I_2 = 0$ $E_4 + R_4 I_4 - R_5 I_5 - E_3 - R_3 I_3 = 0$
4.	$R_X = 74,49 \text{ k}\Omega$	$E = 4,768 \text{ V}$ $R_u = 135,3 \text{ m}\Omega$

Grupe	C	D
1.	$P_1 = 321,1 \text{ W}$ $P_2 = 160,6 \text{ W}$ $P_3 = 707,8 \text{ W}$ $P_4 = 530,8 \text{ W}$ $P_E = 1720 \text{ W}$	$P_1 = 1,21 \text{ kW}$ $P_2 = 57,28 \text{ W}$ $P_3 = 274,9 \text{ W}$ $P_4 = 412,4 \text{ W}$ $P_E = 1,955 \text{ kW}$
2.	$R_T = 3,089 \Omega$	$W = 2,311 \text{ MWs}$
3.	Jedno od mogućih rješenja $I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$ $-I_1 - I_2 - I_5 = 0$ $-I_3 + I_5 + I_6 + I_7 = 0$ $E_1 - R_1 I_1 + E_2 + R_2 I_2 = 0$ $E_2 + R_2 I_2 + E_4 - R_4 I_5 - R_3 I_3 = 0$ $E_3 + R_3 I_3 + R_5 I_6 - E_5 = 0$ $E_5 - R_5 I_6 + E_6 + R_6 I_7 = 0$	Jedno od mogućih rješenja: $I_1 - I_2 - I_3 = 0$ $-I_1 + I_5 + I_8 = 0$ $I_3 + I_4 + I_7 = 0$ $-I_5 - I_6 - I_7 = 0$ $E_1 + E_2 - R_2 I_2 + E_3 - R_1 I_1 = 0$ $E_2 - R_2 I_2 + E_4 - R_4 I_4 + R_3 I_3 = 0$ $E_3 - E_5 + R_5 I_5 - R_6 I_6 = 0$ $E_4 - R_4 I_4 + R_7 I_7 - R_6 I_6 = 0$
4.	Ako se poveća otpor otpornika $R_2$ <b>povećat će se i ukupni otpor</b> priključen na izvor napona $E$ . S povećanjem ukupnog otpora <b>smanjit će se i struja izvora tj. struja kroz otpornik <math>R_4</math></b> . Sa smanjenjem struje kroz otpornik $R_4$ <b>smanjit će se i napon <math>U_{R4}</math></b> na otporniku $R_4$ .	Ako se smanji otpor otpornika $R_2$ <b>smanjit će se i ukupni otpor</b> priključen na izvor napona $E$ . Sa smanjenjem ukupnog otpora <b>povećat će se struja izvora tj. struja kroz otpornik <math>R_1</math></b> . S povećanjem struje kroz otpornik $R_1$ <b>povećat će se i napon <math>U_{R1}</math></b> na otporniku $R_1$ .