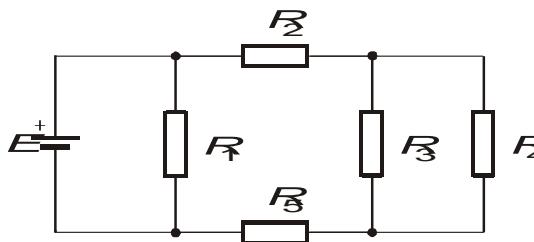


### Pismeni ispit iz Osnova elektrotehnike i elektronike


Pismeni ispit vrednuje se s 50 bodova, a svaki zadatak s 10 bodova. Za pozitivnu ocjenu potrebno je 25 bodova od čega bar jedan zadatak u potpunosti točan.

1. U krugu na slici izračunajte struju  $I_3$  kroz otpornik  $R_3$  te snagu  $P_2$  otpornika  $R_2$ . Poznato je:  $E = 24 \text{ V}$ ,  $R_1 = 40 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 30 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 50 \text{ k}\Omega$ ,  $R_5 = 12 \text{ k}\Omega$ .
2. U shemi spoja na slici izračunajte energiju pohranjenu na svakom od kondenzatora. Poznato je:  $E = 1,3 \text{ kV}$ ,  $C_1 = 330 \text{ pF}$ ,  $C_2 = 220 \text{ pF}$ ,  $C_3 = 680 \text{ pF}$ ,  $C_4 = 470 \text{ pF}$ .
3. Štap  $AB$  pomicanje se po tračnicama brzinom  $v = 0,42 \text{ m/s}$  u smjeru okomitom na štap i silnice magnetskog polja. Homogeno magnetsko polje pada okomito na tračnice i iznosi  $B = 0,56 \text{ T}$ . Otpor trošila spojenog na tračnice je  $R = 12 \Omega$ , dok su otpori tračnica i štapa zanemarivi. Izračunajte inducirani napon na štalu te iznos i smjer magnetske sile na štap u poziciji na slici. Poznato je:  $l_1 = 12 \text{ cm}$ ,  $l_2 = 35 \text{ cm}$ .
4. U spoju na slici izračunajte radnu, jalovu i prividnu snagu te struju izvora  $i$  u vremenskom obliku. Poznato je:  $e = 8\sin 2,5 \cdot 10^5 t, V$ ,  $R = 13 \Omega$ ,  $L = 65 \mu\text{H}$ .
5. U mreži na slici napišite sve jednadžbe potrebne za određivanje svih struja.


1.




2.

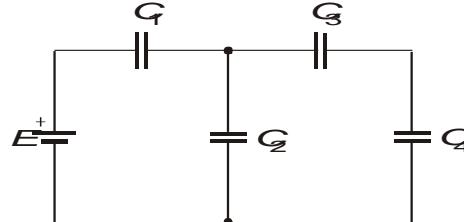


3.

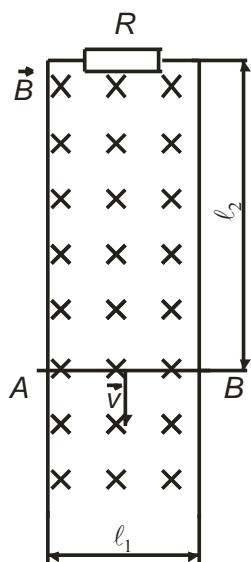

4.

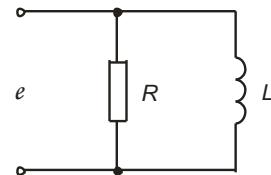

5.

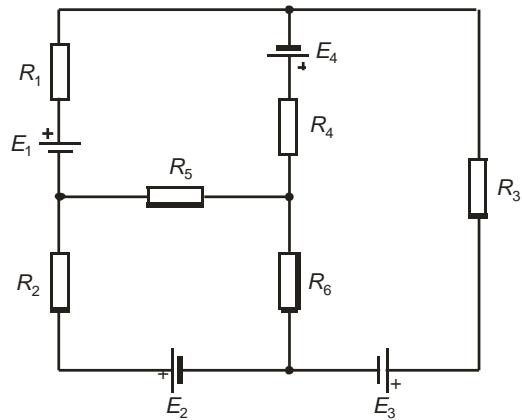

**Rješenja pismenog ispita iz Osnova elektrotehnike i elektronike  
održanog 12.7.2007.**

1.	$P_2 = 4,473 \text{ mW}$ $I_3 = 295,6 \mu\text{A}$
2.	$W_1 = 100,9 \mu\text{J}$ $W_2 = 29,54 \mu\text{J}$ $W_3 = 15,25 \mu\text{J}$ $W_4 = 22,06 \mu\text{J}$
3.	$e = 28,22 \text{ mV}$ $F = 158,1 \mu\text{N}$ , smjer prema gore
4.	$P = 2,462 \text{ W}$ $Q = 1,969 \text{ VAr}$ $S = 3,152 \text{ VA}$ $i = 788,1 \sin(2,5 \cdot 10^5 t - 38,66^\circ), \text{ mA}$
5.	Jedno od mogućih rješenja $I_1 + I_3 - I_4 = 0$ $I_4 + I_5 + I_6 = 0$ $-I_2 - I_3 - I_6 = 0$ $E_1 - R_1 I_1 + E_4 - R_4 I_4 + R_5 I_5 = 0$ $E_2 - R_2 I_2 - R_5 I_5 + R_6 I_6 = 0$ $E_3 - R_3 I_3 + E_4 - R_4 I_4 + R_6 I_6 = 0$

Željko Stojanović