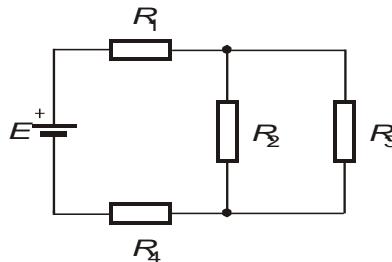


### Pismeni ispit iz Osnova elektrotehnike i elektronike


Pismeni ispit vrednuje se s 50 bodova. Svaki zadatak vrijedi 10 bodova. Za pozitivnu ocjenu potrebno je 25 bodova od čega bar jedan u potpunosti točan zadatak.

- U krugu na slici izračunajte snagu svakog otpornika i snagu izvora. Poznato je:  $E = 24 \text{ V}$ ,  $R_1 = 15 \Omega$ ,  $R_2 = 20 \Omega$ ,  $R_3 = 25 \Omega$ ,  $R_4 = 30 \Omega$ .
- U shemi na slici izračunajte energiju pohranjenu na svakom od kondenzatora. Poznato je:  $E = 500 \text{ V}$ ,  $C_1 = 10 \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 20 \mu\text{F}$ ,  $C_3 = 30 \mu\text{F}$ ,  $C_4 = 40 \mu\text{F}$ .
- Strujni krug sa slike nalazi se svojim dijelom dugim  $l = 18 \text{ cm}$  u magnetskom polju  $B = 0,48 \text{ T}$ . Ukupna je duljina vodiča u krugu  $L = 110 \text{ cm}$ , presjek  $S = 0,1 \text{ mm}^2$  i specifični otpor  $\rho = 0,0175 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$ . Poznato je da na vodič djeluje sila  $F = 35 \text{ mN}$  ulijevo. Odredite napon izvora  $E$  koji je spojen na njegove priključnice  $a$  i  $b$  te njegov polaritet.
- U spoju na slici izračunajte radnu, jalovu i prividnu snagu te struju izvora  $i$  u vremenskom obliku. Poznato je:  $e = 20 \sin(10^5 t - 20^\circ) \text{ V}$ ,  $R = 5 \Omega$ ,  $L = 20 \mu\text{H}$ ,  $C = 2,5 \mu\text{F}$ .
- U mreži na slici napišite sve jednadžbe potrebne za određivanje struja svih grana metodom Kirchhoffovih zakona.


1.




4.

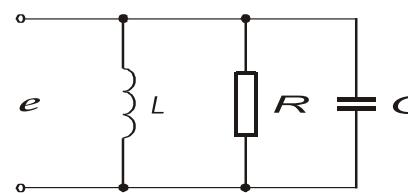


2.

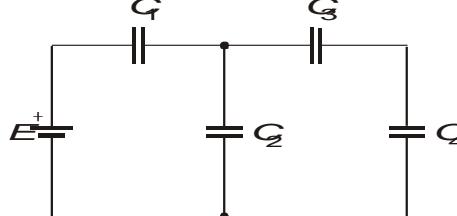

5.

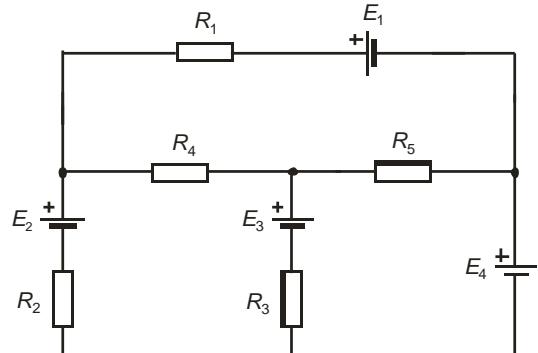

3.

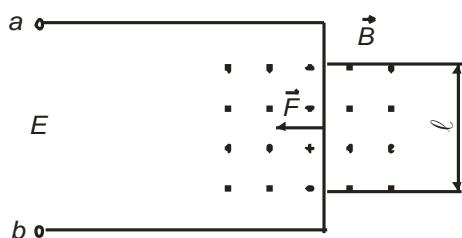

Rješenja pismenog ispita iz Osnova elektrotehnike i elektronike  
održanog 27.6.2006.

1.	$P_1 = 2,744 \text{ W}$ $P_2 = 1,129 \text{ W}$ $P_3 = 903,4 \text{ mW}$ $P_4 = 5,488 \text{ W}$ $P_E = 10,265 \text{ W}$
2.	$W_1 = 775,9 \text{ mJ}$ $W_2 = 112,5 \text{ mJ}$ $W_3 = 55,10 \text{ mJ}$ $W_4 = 41,32 \text{ mJ}$
3.	$E = 77,98 \text{ mV}$ , a → +, b → −
4.	$P = 40 \text{ W}$ $Q = 50 \text{ VAr}$ $S = 64,03 \text{ VA}$ $\varphi = 51,34^\circ$ $i = 6,403\sin(10^5t - 71,34^\circ), \text{ A}$
5.	Jedno od mogućih rješenja: $I_1 + I_2 - I_4 = 0$ $I_3 + I_4 + I_5 = 0$ $-I_1 - I_5 - I_6 = 0$ $E_1 - R_1 I_1 - R_4 I_4 + R_5 I_5 = 0$ $E_2 - R_4 I_4 - E_3 + R_3 I_3 - R_2 I_2 = 0$ $E_3 + R_5 I_5 - E_4 - R_3 I_3 = 0$

Željko Stojanović